

Design-ul unui înmulțitor secvențial pentru numere reprezentate în Semn-Marime

Oprițoiu Flavius
flavius.opritoiu@cs.upt.ro

28 septembrie 2026

Introducere


Obiective:

- ▶ Construcția unei arhitecturi pentru înmulțirea secvențială a numerelor reprezentate în Semn-Mărime

Caracteristicile arhitecturii:

- Operarea numerelor fracționare pe 8 biți
- Proiectarea componentelor înmulțitorului
- Proiectarea căii de control a arhitecturii

 Arhitectura secvențială de înmulțitor Semn-Mărime



Notă: Exceptând **rst_b**, toate celelalte semnale sunt *sincrone*.

Registrul M (rezolvat)

Stochează de înmulțitul, având următoarea interfață:

- ▶ ld_ibus: încarcă valoarea de înmulțitului din INBUS
- ▶ ibus: magistrala INBUS
- ▶ q: conținutul registrului

```
1 module reg_m(  
2     input clk , rst_b , ld_ibus , [7:0] ibus ,  
3     output reg [7:0] q  
4 );  
5     always @ (posedge clk , negedge rst_b)  
6         if (!rst_b) q <= 0;  
7         else if (ld_ibus) q <= ibus;  
8 endmodule
```

Registrul Q

Stochează înmulțitorul, având interfața:

- ▶ `clr_lsb`: șterge LSB-ul registrului
- ▶ `ld_ibus`: încarcă valoarea înmulțitorului din INBUS
 - ▶ `ibus`: magistrala INBUS
- ▶ `sh_r`: deplasare la dreapta a conținutului registrului
 - ▶ `sh_i`: bitul de încărcat în MSB la deplasarea la dreapta
- ▶ `ld_obus`: livrează conținutul registrului la OUTBUS
 - ▶ `obus`: magistrala OUTBUS
- ▶ `q`: conținutul registrului

```
1 module reg_q(  
2     input clk, rst_b, clr_lsb, ld_ibus, ld_obus, sh_r,  
3     input sh_i, [7:0] ibus,  
4     output reg [7:0] obus, [7:0] q  
5 );  
6     always @ (posedge clk, negedge rst_b)  
7         //treat inputs rst_b, clr_lsb, ld_ibus, sh_r here  
  
9     always @ (*) //write content to obus when ld_obus==1  
10         obus = (ld_obus) ? q : 8'bz;  
11 endmodule
```

Registrul A

Acumulator, având interfața:

- ▶ `clr`: reset sincron, activ la 1 (șterge conținutul)
- ▶ `ld_sum`: încarcă rezultatul sumatorului în acumulator
 - ▶ `sum`: rezultatul sumatorului
- ▶ `ld_sgn`: încarcă semnul acumulatorului (MSB-ul)
 - ▶ `sgn`: semnul acumulatorului
- ▶ `ld_obus`: livrează conținutul acumulatorului la OUTBUS
 - ▶ `obus`: magistrala OUTBUS
- ▶ `sh_r`: deplasare la dreapta a conținutului registrului
 - ▶ `sh_i`: bitul de încărcat în MSB la deplasarea la dreapta
- ▶ `q`: conținutul acumulatorului

```
1 module reg_a(  
2     input  clk, rst_b, clr, sh_r, ld_sgn, ld_obus, ld_sum,  
3     input  sh_i, sgn, [7:0] sum,  
4     output reg [7:0] obus, [7:0] q  
5 );  
6     //implementation here  
  
8     //write content to obus  
9 endmodule
```


Unitate de Control

Unitatea de control are următoarea interfață:

- ▶ bgn: demarează algoritmul de înmulțire
- ▶ q_0: LSB-ul registrului Q
- ▶ cnt_is_7: valoarea COUNTER este 7
- ▶ c0: șterge registrul A și COUNTER, încarcă M din INBUS
- ▶ c1: încarcă Q din INBUS
- ▶ c2: încarcă rezultatul sumatorului înapoi în A
- ▶ c3: deplasează A concatenat cu Q la dreapta (încarcă 0 în MSB-ul lui A), incrementează COUNTER
- ▶ c4: setează semnul lui A, șterge LSB-ul lui Q
- ▶ c5/c6: livrează registrul A/Q la OUTBUS
- ▶ fin: marchează finalul operației, activat împreună cu c5, c6

```
1 module ctrl_u(  
2     input  clk, rst_b, bgn, q_0, cnt_is_7,  
3     output c0, c1, c2, c3, c4, c5, c6, fin  
4 );  
5     //implementation here  
6 endmodule
```

Unitate de Control (contin.)

 

Important: Unitatea de control va avea frontul declanșator complementar față de toate celelalte componente secvențiale sincrone din arhitectură!

Integrarea tuturor componentelor

Arhitectura secvențială de înmulțire Semn-Mărime:

```
1 module sm_unit (
2     input clk, rst_b, bgn, [7:0] ibus,
3     output fin, [7:0] obus
4 );
5     //implementation here
6 endmodule

8 module sm_unit_tb;
9     reg clk, rst_b, bgn; reg [7:0] ibus; wire fin; wire [7:0] obus;

11    sm_unit test (.clk(clk), .rst_b(rst_b), .bgn(bgn), .ibus(ibus),
12    .fin(fin), .obus(obus));
13    localparam CLK_PERIOD=100, CLK_CYCLES=17, RST_PULSE=25;
14    localparam X=8'b10010111/*=-23*2^(-7)*/, Y=8'b10000011;/*=-3*2^(-7)*/
15    initial begin clk=1'd0; repeat (CLK_CYCLES*2) #(CLK_PERIOD/2) clk=~clk; end
16    initial begin rst_b=1'd0; #(RST_PULSE); rst_b=1'd1; end
17    initial begin bgn=1'd1; #200; bgn=1'd0; end
18    initial begin ibus=0; #100 ibus=X; #100 ibus=Y; end
19 endmodule
```

Testbench-ul păstrează OUTBUS în impedanță ridicată până la momentul 1300, când, pentru 1 ciclu de tact, OUTBUS devine 8'b00000000, după care, pentru un alt ciclu de clock, OUTBUS devine 8'b10001010 revenind, ulterior, în impedanță ridicată.